

Lógica digital

1.

a. 16 linhas de entrada.

b. 5 linhas de entrada.

c. 8 entradas.

2.

a. $y \leq (d0 \text{ AND NOT } c) \text{ OR } (d1 \text{ AND } c);$

b. $y \leq (d0 \text{ AND NOT } c1 \text{ AND NOT } c2) \text{ OR } (d1 \text{ AND NOT } c1 \text{ AND } c2) \text{ OR } (d2 \text{ AND } c1 \text{ AND NOT } c2) \text{ OR } (d3 \text{ AND } c1 \text{ AND } c2);$

3. library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity interface is

port (

WXYZ : in std_logic_vector(3 downto 0);

letra : out std_logic_vector(6 downto 0)

);

end entity interface;

architecture comportamental of interface is

begin

process(WXYZ)

begin

case WXYZ is

when "0001" => letra <= "0000001";

when "0010" => letra <= "1001111";

when "0011" => letra <= "0011001";

when "0100" => letra <= "0110010";

```

when "0101" => letra <= "1001010";
when "0110" => letra <= "0110001";
when "0111" => letra <= "0100001";
when "1000" => letra <= "1001110";
when "1001" => letra <= "1111110";
when "1010" => letra <= "1111100";
when others => letra <= "1111111";

end case;

end process;

end architecture comportamental;


```

4.

$f \leq (b \text{ and not } a \text{ and not } (a \text{ or } b)) \text{ or } (c \text{ and not } a \text{ and } (a \text{ or } b)) \text{ or } (\text{not } c \text{ and } a \text{ and not } (a \text{ or } b)) \text{ or } (d \text{ and } a \text{ and } (a \text{ or } b));$


5.

 5. Esboce os sinais de informação (I_0 e I_1) de um sistema demultiplex para os sinais de entrada (E) e de seleção (A) abaixo.



6.

 6. A figura abaixo representa os sinais de informação de entrada e de seleção de um multiplex de 2 canais. Esboce o sinal de saída (S) multiplexado.



7.

Um codificador converte dados de um formato para outro, enquanto um decodificador faz o oposto, restaurando os dados ao seu formato original. Eles trabalham juntos em sistemas de comunicação, compactação de dados e outras aplicações para codificar e decodificar informações de forma eficiente e precisa. Já Um codificador binário converte dados em uma sequência de bits, enquanto um decodificador binário faz o inverso, convertendo a sequência de bits de volta aos dados originais. Juntos, eles são fundamentais para sistemas digitais de comunicação e armazenamento de informações.

8.

- a. codificador
- b, codificador.
- c. decodificador.
- d. decodificador.

9.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity Codificador_4_para_2 is
```

```
port (
```

```

    A : in std_logic_vector(3 downto 0);
    Y : out std_logic_vector(1 downto 0)
);
end entity Codificador_4_para_2;

architecture estrutural of Codificador_4_para_2 is
begin

    Y(0) <= A(3) and (not (A(2) or A(1) or A(0)));

    Y(1) <= (A(2) and A(1)) or (A(2) and A(0)) or (A(1) and A(0));

end architecture estrutural;

```

10. 6 entradas e 64 saídas.

11.

ESTRUTURAL:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Demux_1_para_8_Estrutural is

port (

 D : in std_logic;

 S : in std_logic_vector(2 downto 0);

 Y : out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end entity Demux_1_para_8_Estrutural;

architecture estrutural of Demux_1_para_8_Estrutural is

component AND_GATE is

```
port (  
    A, B : in std_logic;  
    Y  : out std_logic  
);
```

end component;

begin

process(S)

begin

case S is

when "000" =>

Y <= (D, '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');

when "001" =>

Y <= ('0', D, '0', '0', '0', '0', '0', '0');

when "010" =>

Y <= ('0', '0', D, '0', '0', '0', '0', '0');

when "011" =>

Y <= ('0', '0', '0', D, '0', '0', '0', '0');

when "100" =>

Y <= ('0', '0', '0', '0', D, '0', '0', '0');

when "101" =>

Y <= ('0', '0', '0', '0', '0', D, '0', '0');

when "110" =>

Y <= ('0', '0', '0', '0', '0', '0', D, '0');

when "111" =>

Y <= ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', D);

when others =>

Y <= (others => '0');

end case;

end process;

```
end architecture estrutural;
```

```
COMPORTAMENTAL:
```

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity Demux_1_para_8_Comportamental is
```

```
    port (
```

```
        D : in  std_logic;
```

```
        S : in  std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
        Y : out std_logic_vector(7 downto 0)
```

```
    );
```

```
end entity Demux_1_para_8_Comportamental;
```

```
architecture comportamental of Demux_1_para_8_Comportamental is
```

```
begin
```

```
    process(D, S)
```

```
    begin
```

```
        case S is
```

```
            when "000" =>
```

```
                Y <= (D, '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
```

```
            when "001" =>
```

```
                Y <= ('0', D, '0', '0', '0', '0', '0', '0');
```

```
            when "010" =>
```

```
                Y <= ('0', '0', D, '0', '0', '0', '0', '0');
```

```
            when "011" =>
```

```
                Y <= ('0', '0', '0', D, '0', '0', '0', '0');
```

```
            when "100" =>
```

```
                Y <= ('0', '0', '0', '0', D, '0', '0', '0');
```

```
            when "101" =>
```

```
                Y <= ('0', '0', '0', '0', '0', D, '0', '0');
```

```

when "110" =>
    Y <= ('0', '0', '0', '0', '0', '0', D, '0');
when "111" =>
    Y <= ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', D);
when others =>
    Y <= (others => '0');
end case;
end process;
end architecture comportamental;

```

12.

ESTRUTURAL:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Multiplexador_8_para_1 is

port (

Entradas : in std_logic_vector(7 downto 0); -- 8 entradas

Selecao : in std_logic_vector(2 downto 0); -- 3 bits de seleção

Saida : out std_logic -- Saída única

);

end entity Multiplexador_8_para_1;

architecture estrutural of Multiplexador_8_para_1 is

begin

with Selecao select

Saida <= Entradas(0) when "000",

Entradas(1) when "001",

Entradas(2) when "010",

Entradas(3) when "011",

Entradas(4) when "100",

```

        Entradas(5) when "101",
        Entradas(6) when "110",
        Entradas(7) when others;
end architecture estrutural;

COMPORTAMENTAL:

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Multiplexador_8_para_1 is
    port (
        Entradas : in std_logic_vector(7 downto 0); -- 8 entradas
        Selecao   : in std_logic_vector(2 downto 0); -- 3 bits de seleção
        Saida     : out std_logic                    -- Saída única
    );
end entity Multiplexador_8_para_1;

architecture comportamental of Multiplexador_8_para_1 is
begin
    process(Selecao)
    begin
        case Selecao is
            when "000" => Saida <= Entradas(0);
            when "001" => Saida <= Entradas(1);
            when "010" => Saida <= Entradas(2);
            when "011" => Saida <= Entradas(3);
            when "100" => Saida <= Entradas(4);
            when "101" => Saida <= Entradas(5);
            when "110" => Saida <= Entradas(6);
            when others => Saida <= Entradas(7);
        end case;
    end process;
end architecture;

```



```
end process;  
end architecture comportamental;
```

13.

Nesse código temos 2 vetores como entradas, A e B, e 3 saídas que dependem do comportamento de B, caso a entrada A seja igual à B, AeqB será 1 e as outras 0, caso seja maior, AgtB será 1 e as outras 0, e se for menor AltB será 1 e as outras 0.

- a. AeqB = 0
AgtB = 0
AltB = 1
- b. AeqB = 1
AgtB = 0
AltB = 0
- c. AeqB = 0
AgtB = 1
AltB = 0
- d. AeqB = 0
AgtB = 1
AltB = 0

14.

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity Separador_Porcas_Parafusos is
```

```
port (  
    Esteira : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Entradas da esteira (Porcas, Parafusos)  
    Caixa_A : out std_logic;  
    Caixa_B : out std_logic;  
    Caixa_C : out std_logic  
);
```

```
end entity Separador_Porcas_Parafusos;
```

```
architecture comportamental of Separador_Porcas_Parafusos is
```

```
begin
```

```
    process(Esteira)
```

```
begin
  case Esteira is
    when "00" => -- Somente porcas
      Caixa_A <= '1';
      Caixa_B <= '0';
      Caixa_C <= '0';
    when "01" => -- Somente parafusos
      Caixa_A <= '0';
      Caixa_B <= '1';
      Caixa_C <= '0';
    when "10" => -- Porcas e parafusos
      Caixa_A <= '0';
      Caixa_B <= '0';
      Caixa_C <= '1';
    when others => -- Nenhuma peça
      Caixa_A <= '0';
      Caixa_B <= '0';
      Caixa_C <= '0';
  end case;
end process;
end architecture comportamental;
```